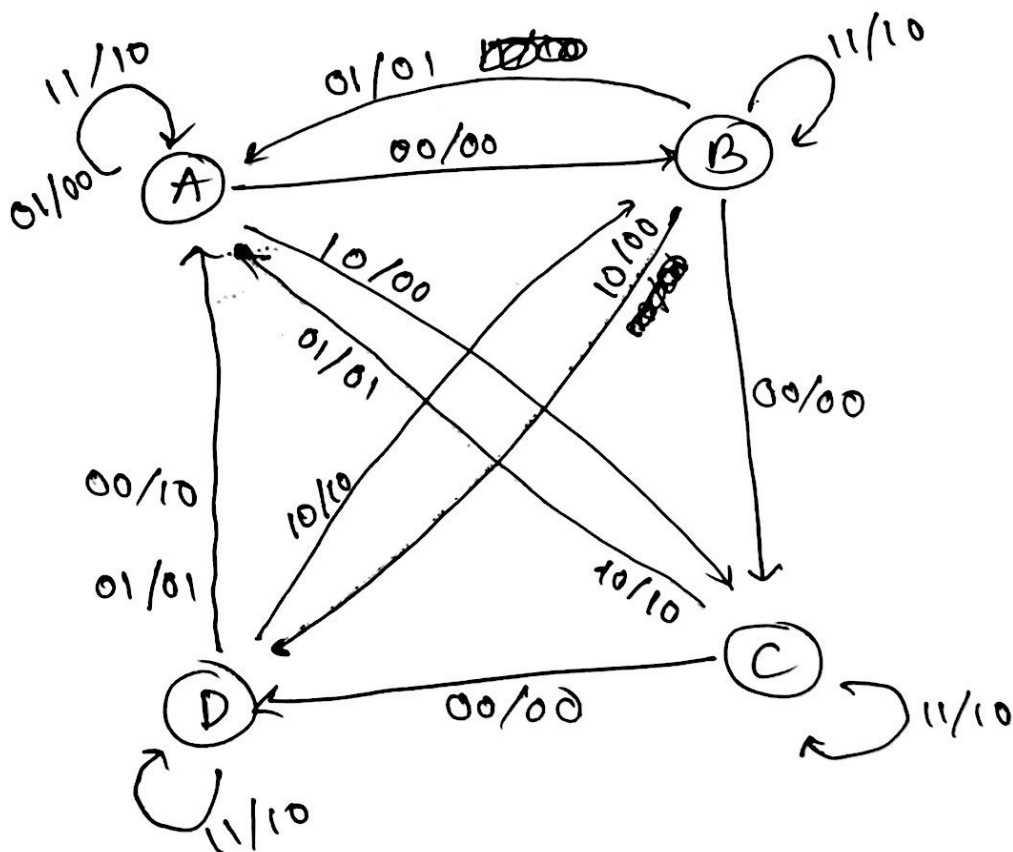


Name: Sk. Sabit Bin Mosaddak

Student ID : S201805106

Problem 1:

State Diagram:




$$A = 0 + k = 00$$

$$B = 5 + k = 01$$

$$C = 10 + k = 10$$

$$D = 15 + k = 11$$

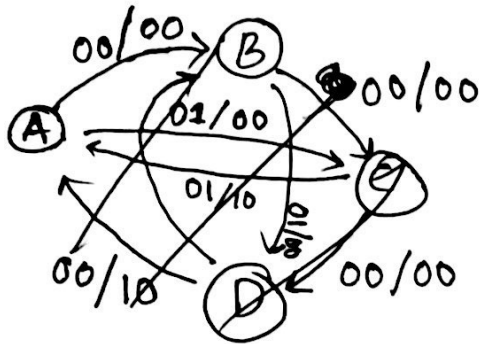

Excitation Table :

$y_1 y_0$	$x_1 x_0$	$Y_1 Y_0$	J_1	K_1	J_0	K_0	z_1	z_2
00	00	01	0	x	1	x	0	0
00	01	00	0	x	0	x	0	0
00	10	10	1	x	0	x	0	0
00	11	00	0	x	0	x	1	0
01	00	10	1	x	x	1	0	0
01	01	00	0	x	x	1	0	1
01	10	11	1	x	x	0	0	0
01	11	01	0	x	x	0	1	0
10	00	11	x	0	1	x	0	0
10	01	00	x	1	0	x	0	1
10	10	00	x	1	0	x	1	0
10	11	01	x	0	0	x	1	0
11	00	00	x	1	x	1	1	0
11	01	00	x	1	x	1	0	1
11	10	01	x	1	x	0	1	0
11	11	11	x	0	x	0	1	0

J_1 y_1, y_0
 x_1, x_0

	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	0	X	X
11	0	0	X	X
10	1	1	X	X

$$J_1 = y_0 \bar{x}_0 + x_1 \bar{x}_0$$

$$= \bar{x}_0 (x_1 + y_0)$$

K_1 y_1, y_0
 x_1, x_0

	00	01	11	10
00	X	X	1	0
01	X	X	1	1
11	X	X	0	0
10	X	X	1	1

$$K_1 = y_0 \bar{x}_1 + \bar{x}_1 x_0 + x_1 \bar{x}_0$$

$$= \bar{x}_1 (x_0 + y_0) + x_1 \bar{x}_0$$

J_0 y_1, y_0
 x_1, x_0

	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	0	X	X	0
11	0	X	X	0
10	0	X	X	0

$$J_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_0$$

K_0 y_1, y_0
 x_1, x_0

	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X	1	1	X
11	X	0	0	X
10	X	0	0	X

$$K_0 = \bar{x}_1$$

Z_1

$x_1, x_0 \backslash y_1, y_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$\begin{aligned}
 Z_1 &= x_1 x_0 + x_1 y_1 + \bar{x}_0 y_1 y_0 \\
 &= x_1 (x_0 + y_1) + \bar{x}_0 y_1 y_0
 \end{aligned}$$

Z_2

$x_1, x_0 \backslash y_1, y_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$\begin{aligned}
 Z_2 &= \bar{x}_1 x_0 y_0 + \bar{x}_1 x_0 y_1 \\
 &= \bar{x}_1 x_0 (y_0 + y_1)
 \end{aligned}$$